

# CS2100 - Tutorial 9 - Logic Gates & Simplification

1 (a). To generate truth table for POS:

For each sum term:

find out which combinations of variables give '1's

Rest are '0's

(b). SOP  $\leftrightarrow$  POS

1.  $\Sigma$  (product terms)  
?


2 (a).

A	B	C	D	XYZ
0	0	0	0	000
0	0	0	1	000
0	0	1	0	000
0	0	1	1	001
0	1	0	0	001
0	1	0	1	001
0	1	1	0	010
0	1	1	1	010
1	0	0	0	010
1	0	0	1	011
1	0	1	0	011
1	0	1	1	011
1	1	0	0	100
1	1	0	1	100
1	1	1	0	100
1	1	1	1	101

$$X: A \cdot B$$

$$Y: A \cdot B' + A' \cdot B \cdot C$$
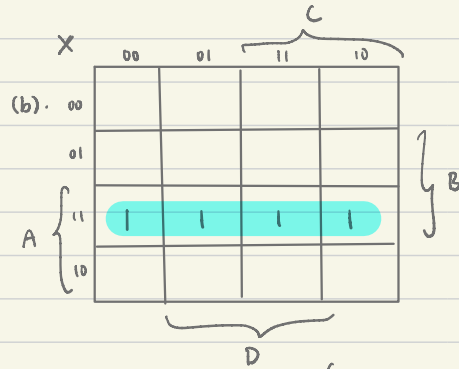
$$Z: A \cdot C \cdot D + A \cdot B' \cdot D + A \cdot B' \cdot C + B' \cdot C \cdot D + A' \cdot B \cdot C'$$





PI

EPI

Smallest


set of

PI

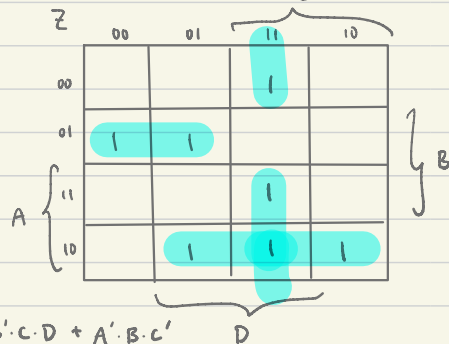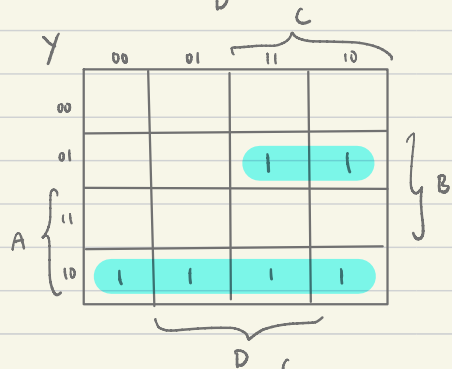


2 (c).  $X: A \cdot B$

(i).

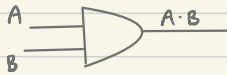


(ii).

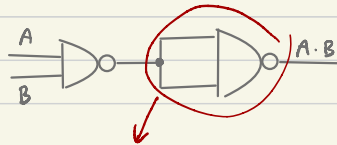


$Y: A \cdot B' + A' \cdot B \cdot C$

(i).

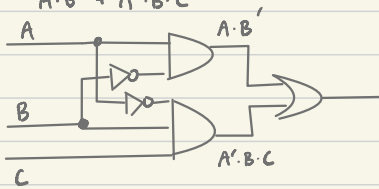


(ii).

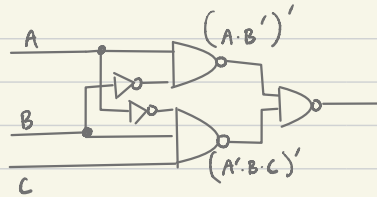


$Z: A \cdot C \cdot D + A \cdot B' \cdot D + A \cdot B' \cdot C + B' \cdot C \cdot D + A' \cdot B \cdot C'$

(i).

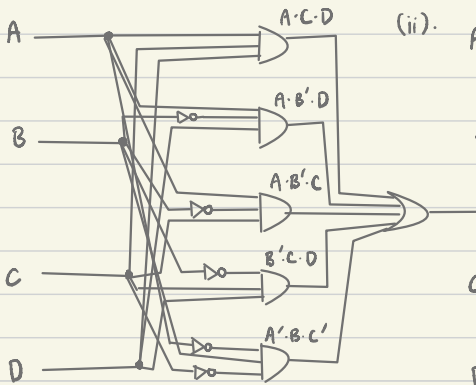

(ii).

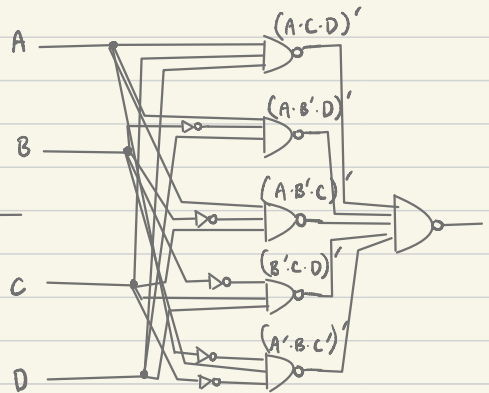


3 (a).

X	Y	Z	W	P
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0

X	Y	Z	W	P
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

X: don't care

(b).

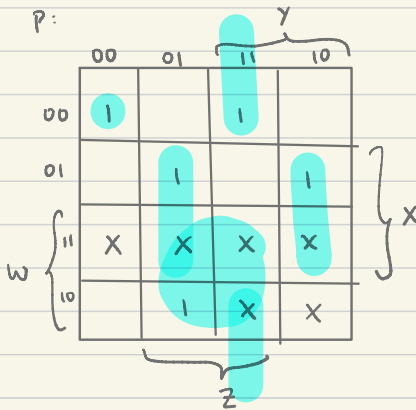

$$P: W \cdot Z + X \cdot Y \cdot Z' + X \cdot Y' \cdot Z + X' \cdot Y \cdot Z + W' \cdot X' \cdot Y' \cdot Z'$$