

CS2100 - Tutorial 9 - Logic Gates & Simplification

1 (a). To generate truth table for POS:

For each sum term:

find out which combinations of variables give '1's


Rest are '0's

(b). SOP \leftrightarrow POS



1. Σ (product terms)
?

2(a).

A	B	C	D	XYZ
0	0	0	0	000
0	0	0	1	000
0	0	1	0	000
0	0	1	1	001
0	1	0	0	001
0	1	0	1	001
0	1	1	0	010
0	1	1	1	010
1	0	0	0	010
1	0	0	1	011
1	0	1	0	011
1	0	1	1	011
1	1	0	0	100
1	1	0	1	100
1	1	1	0	100
1	1	1	1	101

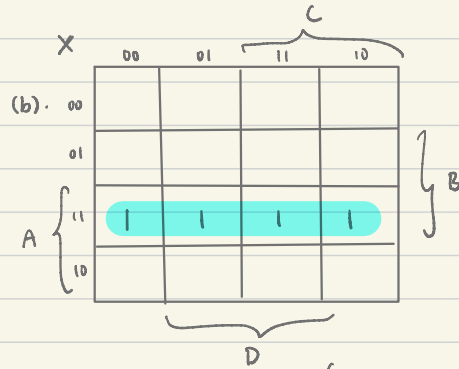

PI
EPI
Smallest
set of
PI

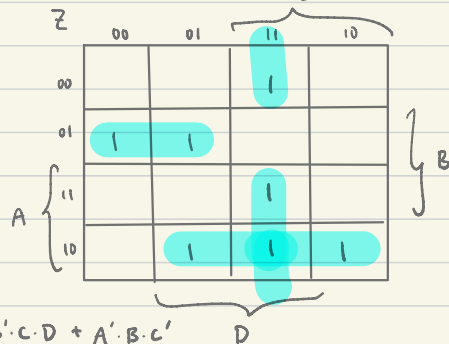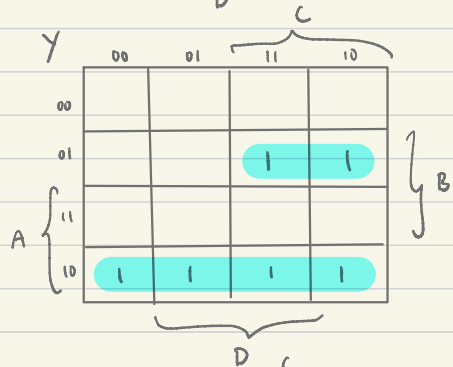


$$X: A \cdot B$$

$$Y: A \cdot B' + A' \cdot B \cdot C$$


$$Z: A \cdot C \cdot D + A \cdot B' \cdot D + A \cdot B' \cdot C + B' \cdot C \cdot D + A' \cdot B \cdot C'$$

2 (c). $X: A \cdot B$

(i).

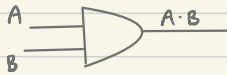


(ii).

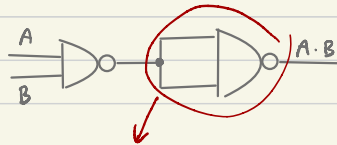


$Y: A \cdot B' + A' \cdot B \cdot C$

(i).

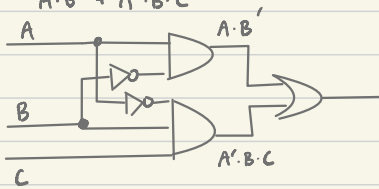


(ii).

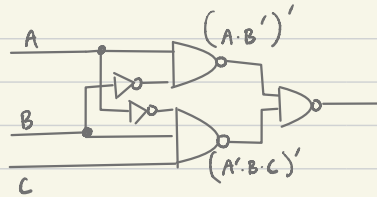


$Z: A \cdot C \cdot D + A \cdot B' \cdot D + A \cdot B' \cdot C + B' \cdot C \cdot D + A' \cdot B \cdot C'$

(i).

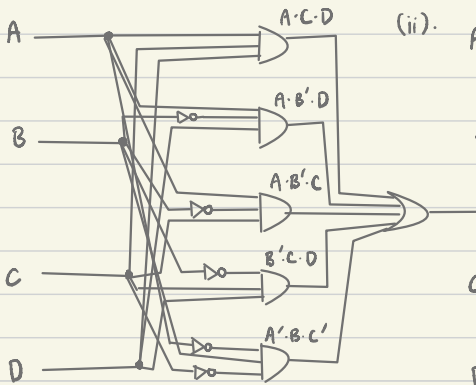

(ii).

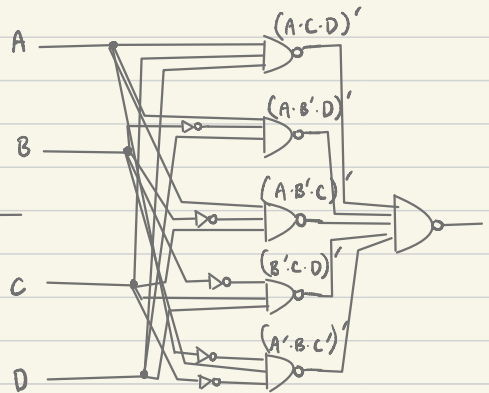


3 (a).

X	Y	Z	W	P
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0

X	Y	Z	W	P
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

X: don't care


(b).

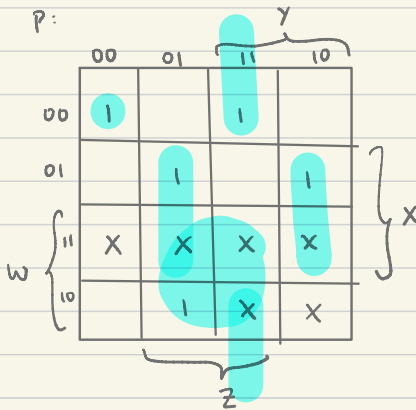

$$P: W \cdot Z + X \cdot Y \cdot Z' + X \cdot Y' \cdot Z + X' \cdot Y \cdot Z + W' \cdot X' \cdot Y' \cdot Z'$$


Extra practice
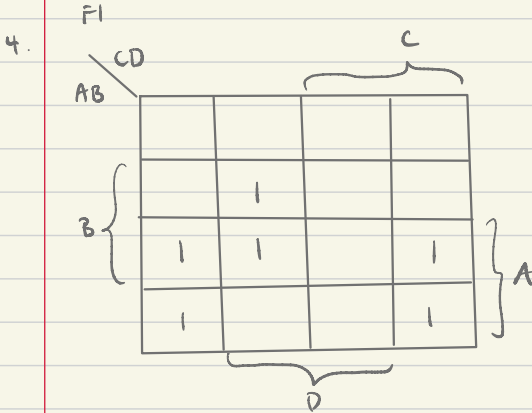
$$\begin{aligned} 1(a). \quad F(x, y, z) &= (x + y \cdot z') \cdot (y' + y) + x' \cdot (y \cdot z' + y) \\ &= (x + y \cdot z') \cdot 1 + x' \cdot y \\ &\quad \text{(inverse / complement)} \quad \text{(absorption)} \\ &= x + y + y \cdot z' \quad \text{(absorption)} \\ &= x + y \quad \text{(absorption)} \end{aligned}$$




$$F1 = A \cdot D' + B \cdot C' \cdot D$$

$$EPI = 2, \quad PI = 3$$

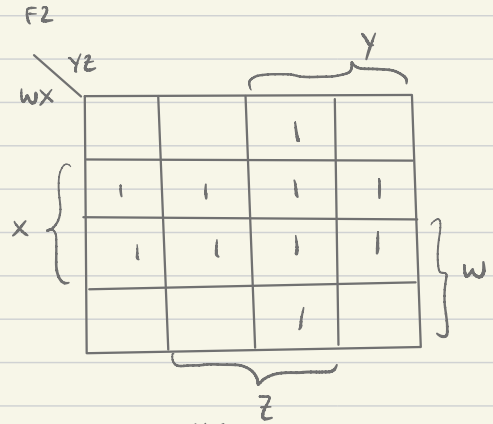


$$F_2 = X + Y \cdot Z$$

EPI = 2, PI = 2

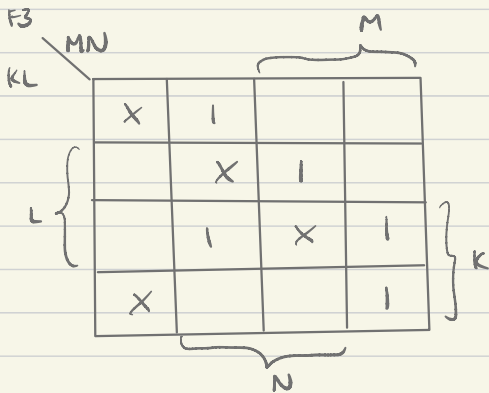

$$F3 = L \cdot N + K \cdot M \cdot N' + K' \cdot L' \cdot M'$$


$$EPI = 1, \quad PI = 6$$

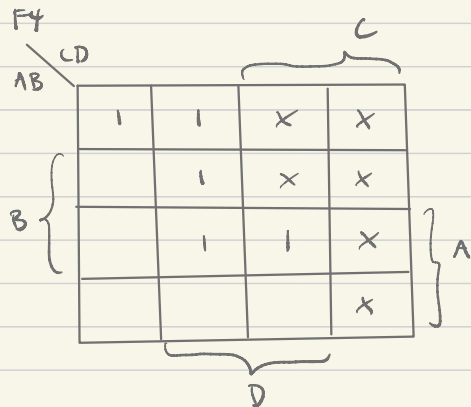

$$F_4 = A' \cdot B' + B \cdot D$$


$$EPI = 2, PI = 4$$

5.

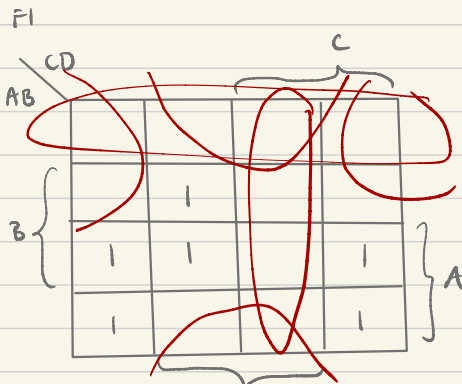


$$F1' = C \cdot D + A' \cdot C' + B' \cdot D$$
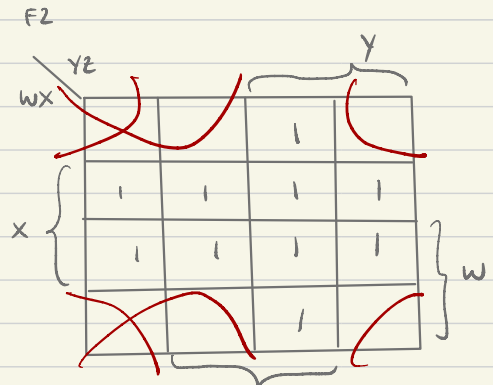
$$F1 = (C+D') \cdot (A+C') \cdot (B+D')$$




$$F2' = X' \cdot Y' + X' \cdot Z'$$

$$F2 = (X+Y) \cdot (X+Z)$$

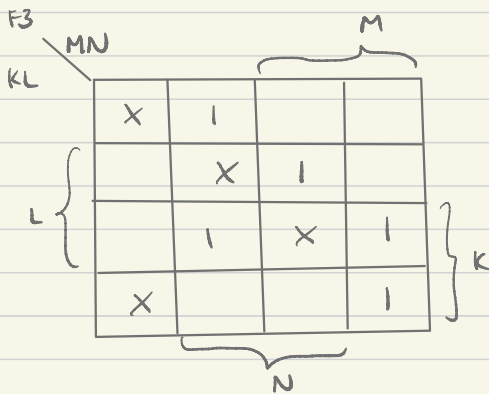

$$F3' = M' \cdot N' + K' \cdot N' + K' \cdot L' \cdot M + K \cdot L' \cdot N$$
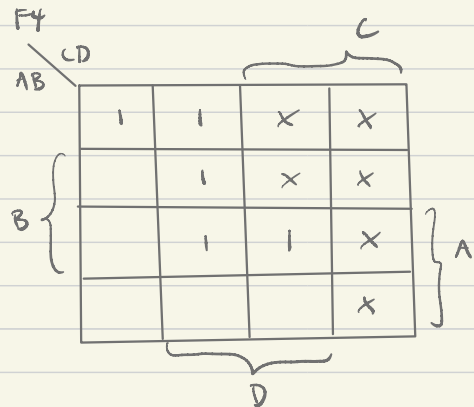
$$F3 = (M+N) \cdot (K+N) \cdot (K+L+M') \cdot (K'+L+N')$$



$$F4' = A \cdot B' + B \cdot D'$$

$$F4 = (A+B) \cdot (B'+D)$$