

# CS2100 - Tutorial 12 - Sequential Logic

Reading Week

1(a).

Present state

Next state

Output

AB

$A^+B^+$

P

00

01

0

01

01

0

10


00

1

11

01

0

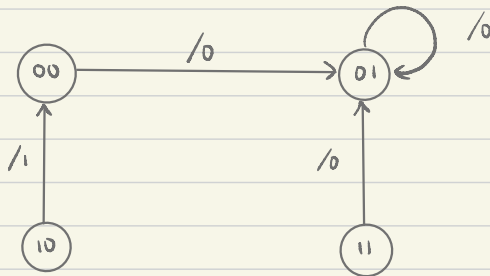

(b).

00 <sup>①</sup> → 01 <sup>②</sup> → 01 <sup>③</sup> → 01

(c).

1

(d).

01

2.

Present state		Input x	Next state	
A	B		A <sup>+</sup>	B <sup>+</sup>
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	X	X
1	1	1	X	X

Flip Flop inputs

JA	KA	JB	KB
0	X	1	X
1	X	0	X
1	X	0	X
0	X	0	X
X	1	X	1
X	1	X	0
X	X	X	X
X	X	X	X

JA

A	Bx		B	
	00	01	11	10
0		1		1
1	X	X	X	X

$$JA = B' \cdot x + B \cdot x'$$

KA

A	Bx		B	
	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	1	1	X	X

$$KA = 1$$

JB

A	Bx		B	
	00	01	11	10
0	1			
1	X	X	X	X

$$JB = B' \cdot x'$$

KB


A	Bx		B	
	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	1		X	X

$$KB = x'$$

$$B \oplus x$$

$$JA = B' \cdot x + B \cdot x' \quad KA = 1$$

$$JB = B' \cdot x' \quad KB = x'$$

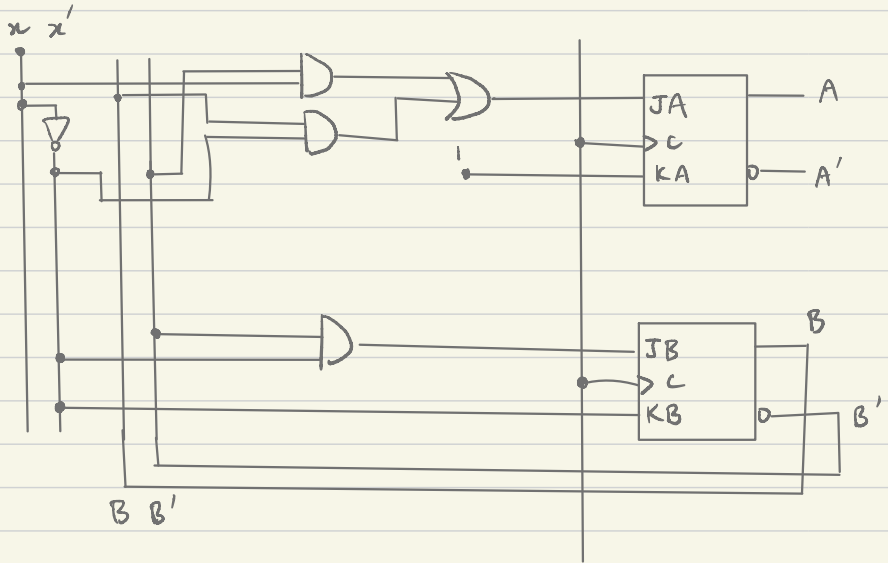

3(a)-

Present state			Next state			Flip-flop inputs				
A	B	C	A*	B*	C*	TA	JB	KB	JC	KC
0	0	0	0	1	1	0	1	X	1	X
0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	0	1	1	1	1	X	0	1	X
0	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0
1	0	0	0	1	0	1	1	X	0	X
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	0	0	0	X	1	X	1


$$TA = A \cdot B' + A' \cdot B$$

$$JB = 1$$



$$KB = A$$

$$JC = A'$$

$$KC = A$$

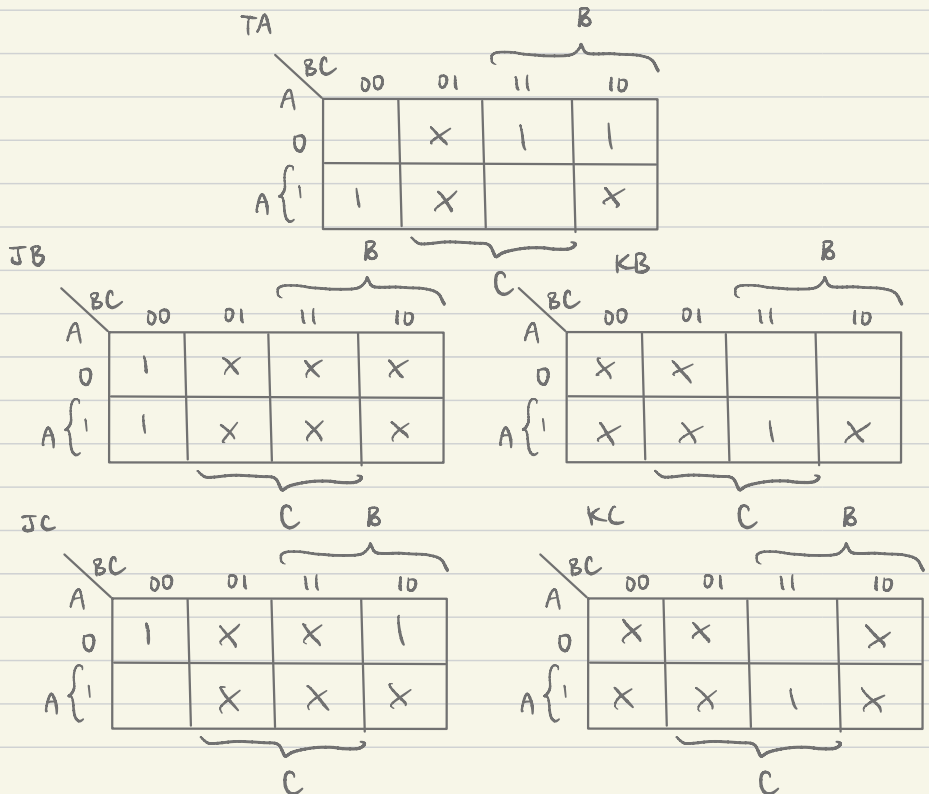

$$KC = A$$

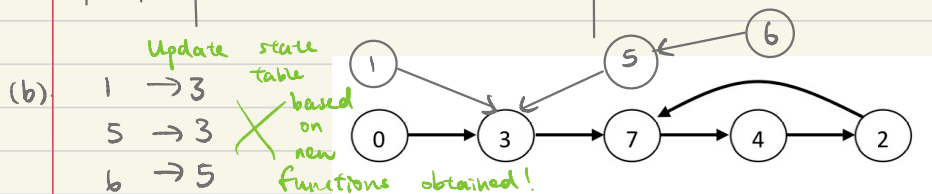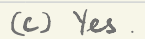

4(a).


A	B	C	X	A+	B+	C+	DA	TB	JC	KC
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	x
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	x
0	0	1	0	0	1	1	0	1	x	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	x	1
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	x
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	x
0	1	1	0	0	1	0	0	0	x	1
0	1	1	1	0	0	1	0	1	x	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	x
1	0	1	0	1	0	0	1	0	x	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	x	0
1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	x
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	x
1	1	1	0	1	0	1	1	1	x	0
1	1	1	1	1	1	0	1	0	x	1

$$DA = A \cdot B' + A \cdot C + B' \cdot C' \cdot x + A' \cdot B \cdot C' \cdot x'$$

$$TB = A' \cdot B' \cdot C + B \cdot C \cdot x$$

$$JC = A' \cdot B' + B \cdot x$$

$$KC = B \cdot x' + B' \cdot x$$

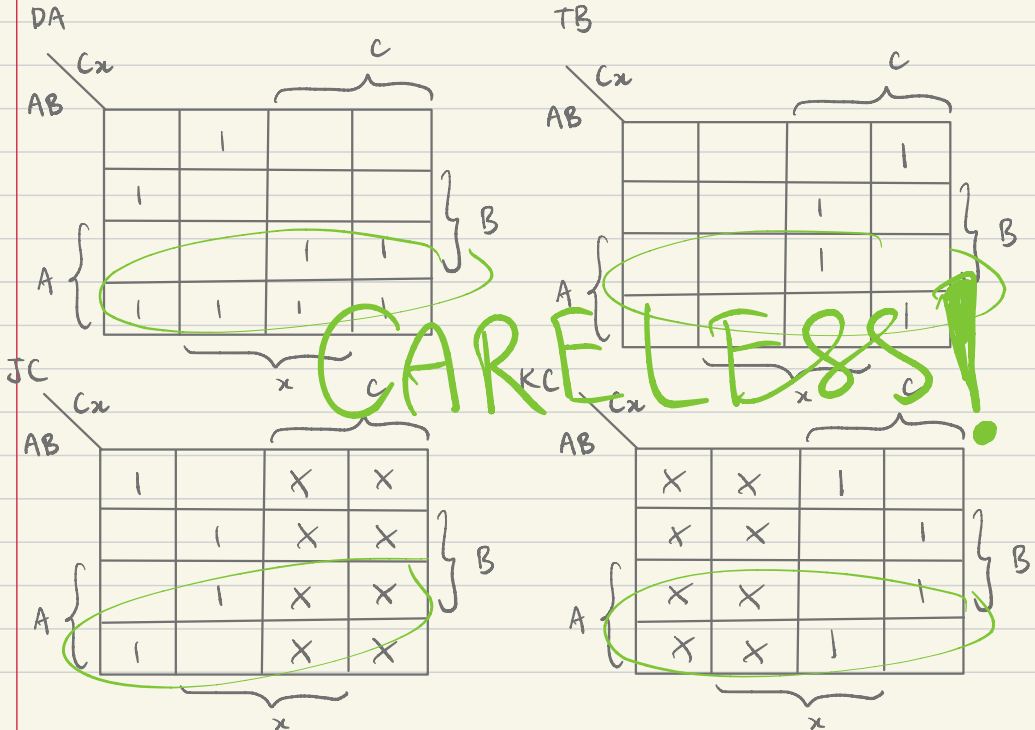


(b).

$$DA = A \cdot B' + A \cdot C + B' \cdot C' \cdot x + A' \cdot B \cdot C' \cdot x'$$

$$TB = A' \cdot B' \cdot C + B \cdot C \cdot x$$


$$JC = A' \cdot B' + B \cdot x$$

$$KC = B \cdot x' + B' \cdot x$$

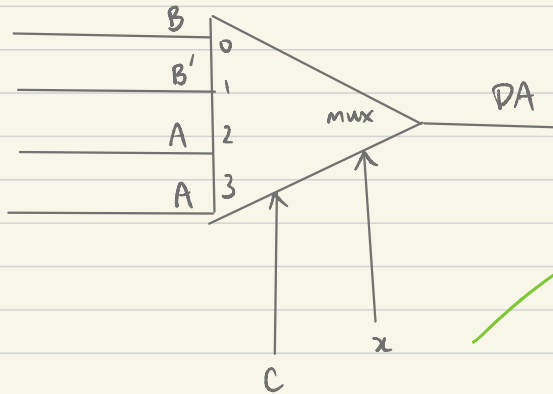

(c).

?

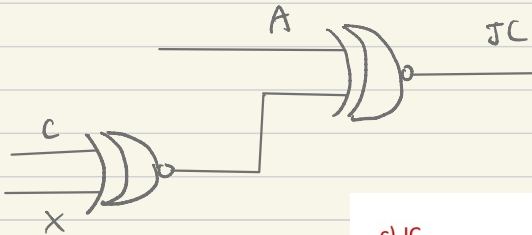

c) JC

$$= A' \cdot B' \cdot X' + A' \cdot B \cdot X + A \cdot B \cdot X' + A \cdot B' \cdot X$$

$$= A' \cdot B' \cdot X' + A \cdot B \cdot X' + A \cdot B' \cdot X + A' \cdot B \cdot X$$

$$= (A' \cdot B') \cdot X' + (A \cdot B) \cdot X' + (A \cdot B') \cdot X + (A' \cdot B) \cdot X$$

$$= (A \oplus B)' \cdot X' + (A \oplus B) \cdot X$$

$$= (A \oplus B) \odot X$$